

 


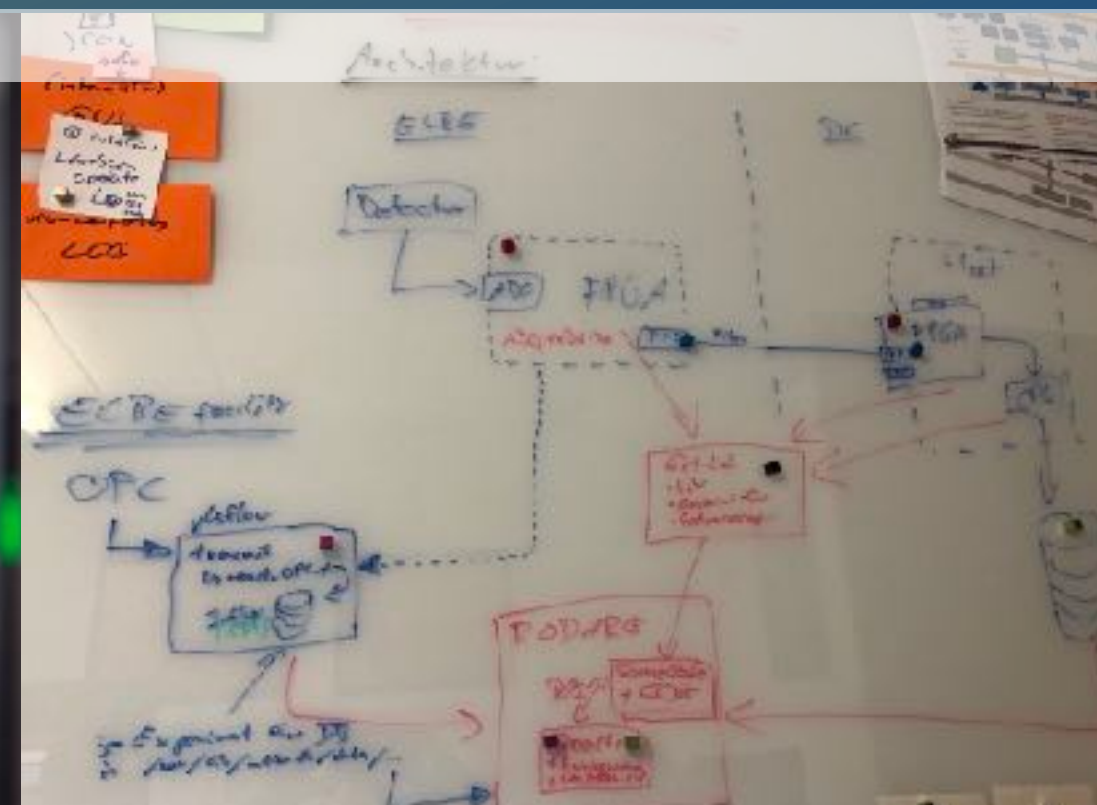

Dr.-Ing. Oliver Knodel

Rechenwerk

Dresden // Mai, 2024

 

Rechenwerk — Komponenten

Verarbeitungseinheit – ALU (ALU – Arithmetic Logical Unit):

Realisiert arithmetische -, logische -, Vergleichs- und Verschiebeoperationen von Operanden 1 und Operand 2 (Akkumulator) zum Resultat (Akkumulator). Daten zur Operation und zum Ergebnis werden im Statusregister gespeichert.

Akkumulator Register – AKKU (ACCU – Accumulator Register):


Universalregister zur Abspeicherung der Ergebnisdaten (Resultat). Gleichzeitig Hilfsregister für Operand 2 und für den Speichertransfer, zum Laden von Operand 2 bzw. zum Speichern des Resultates (Load/Store).

Statusregister – SR (SR – Status Register):

Dient der Zwischenspeicherung der Steuerdaten des Steuerwerkes und der Statusdaten des Rechenwerkes (Bedingungscode, Fehler, ...). Realisierung Daten-bedingter Programmverzweigungen durch Abfrage der Statusdaten, bedingte Sprünge (\Rightarrow Mikroprogrammsteuerung).



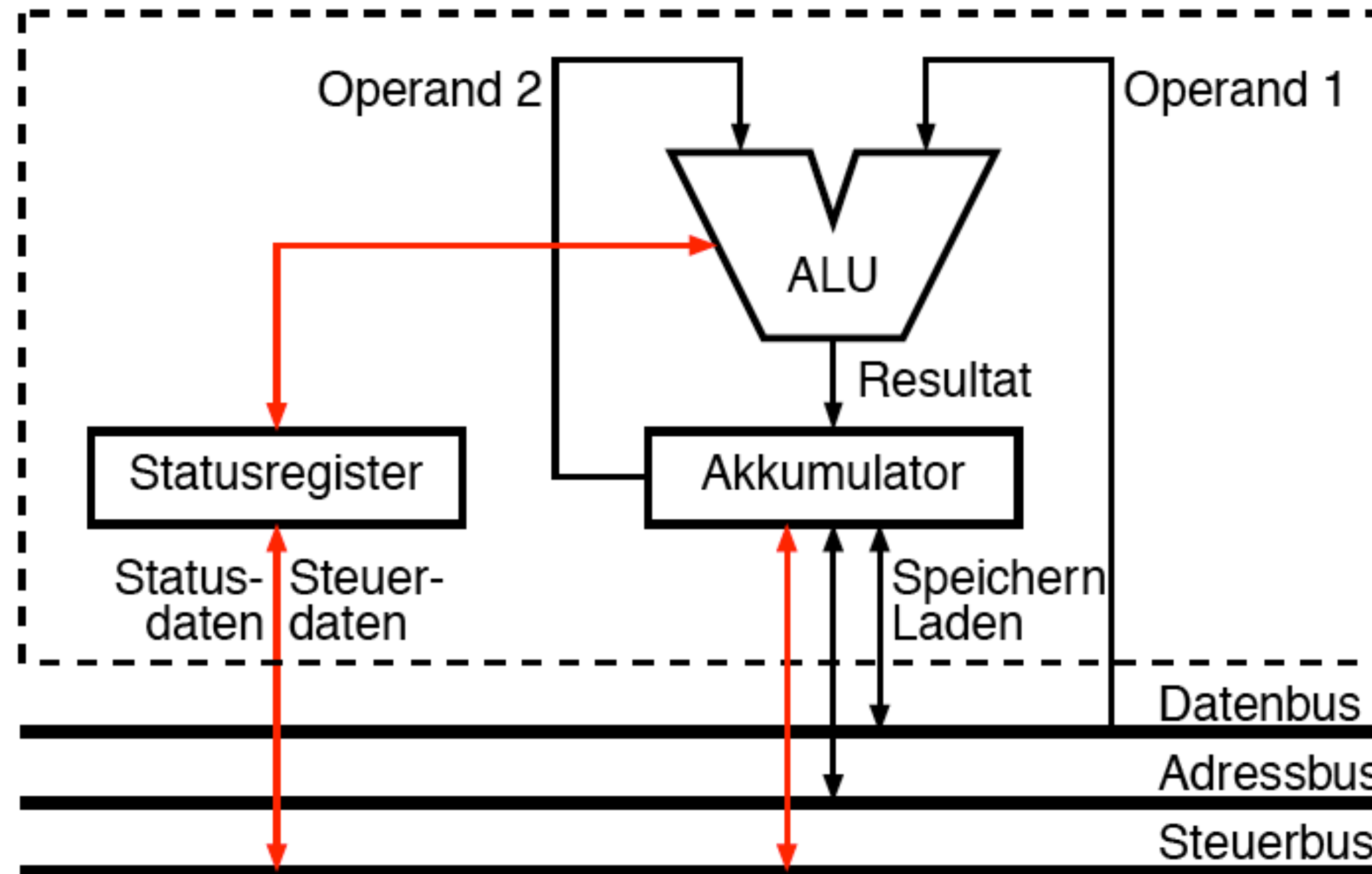Rechenwerk — Arithmetisch-Logische Einheit (ALU)



Funktionen der Arithmetisch Logischen Einheit

— Arithmetische Operationen:


- Addition (ADD), Addition mit Übertrag (ADC), Subtraktion (SUB), Subtraktion mit Übertrag (SBB)
- Multiplikation (MUL), Division (DIV)
- Inkrement (INC), Dekrement (DEC)
- Vergleiche (CMP)

— Logische Operationen:


- AND, OR, XOR, ...
- Schiebeoperationen
- Rotationen
- Registertransfers
- Bit-Manipulation

— Steuerbefehle:

- Interrupts, I/O

 


Aufbau eines einfachen Rechenwerkes

 

Befehlskodierung

F ₃	F ₂	F ₁	F ₀	Befehl
0	0	0	0	Null
0	0	0	1	A
1	0	0	1	NOT A
0	1	0	0	A AND B
0	1	0	1	A OR B
0	1	1	0	A XOR B
0	1	1	1	A + B
1	1	1	1	B - A

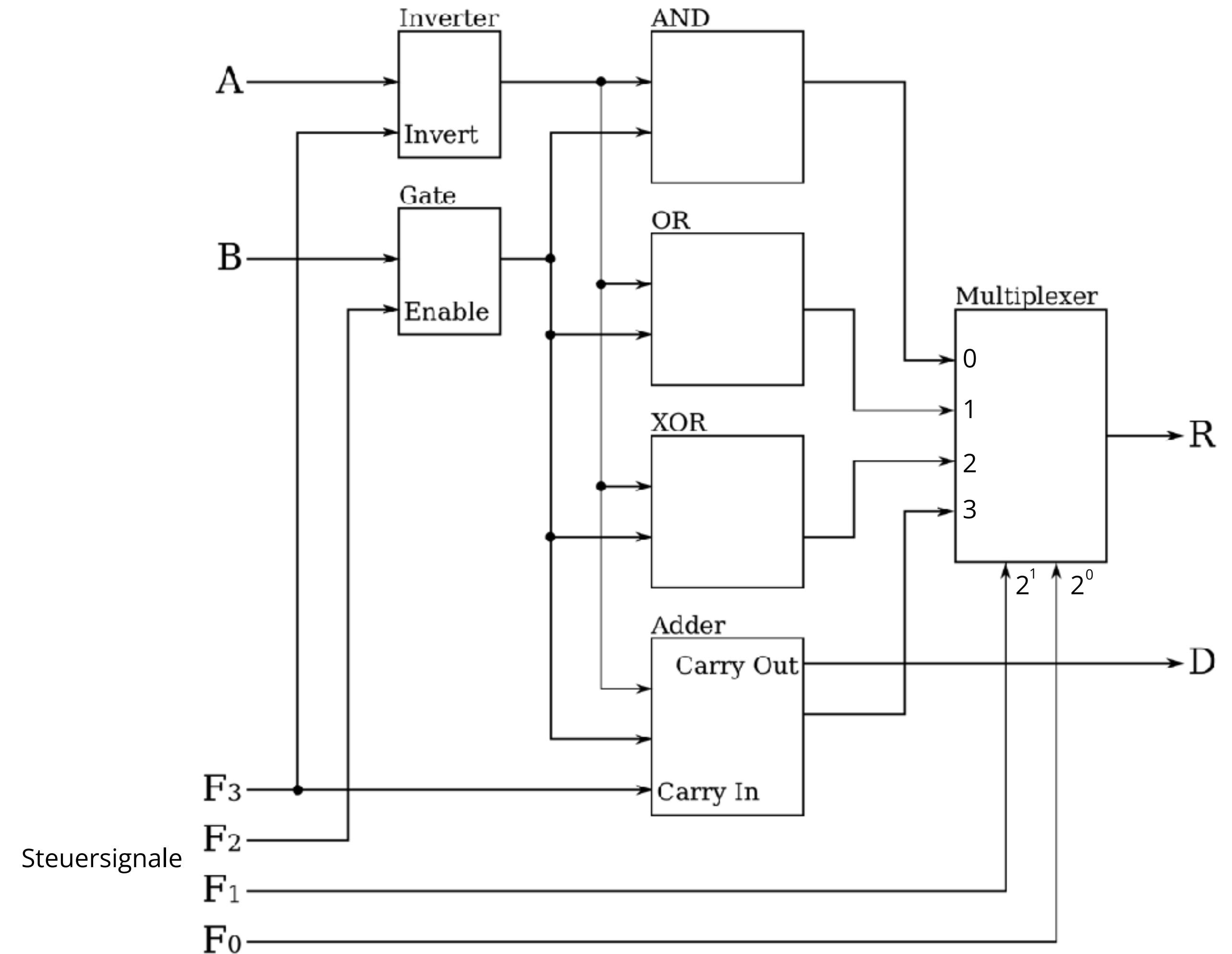

Bedeutung der Flags

Nullflag (Zero) **Z**:

- $Z = 1$, wenn Ergebnis = 0.

Vorzeichenflag (Sign) **S**, (**N**):

- $S = 1$, wenn Vorzeichenbit (MSB) = 1 (d.h. negativ).

Übertragsflag (Carry) **C**:


- $C = 1$, wenn Übertrag c_n aus dem höchstwertigen Bit vorliegt.

Überlaufflag (Overflow) **V**, (**OF**, **OV**):

- $V = 1$, wenn $c_n \neq c_{n-1}$.
- c_n : Übertrag aus dem höchstwertigen Bit.
- c_{n-1} : Übertrag in das höchstwertige Bit.



Rechenwerk - Flags

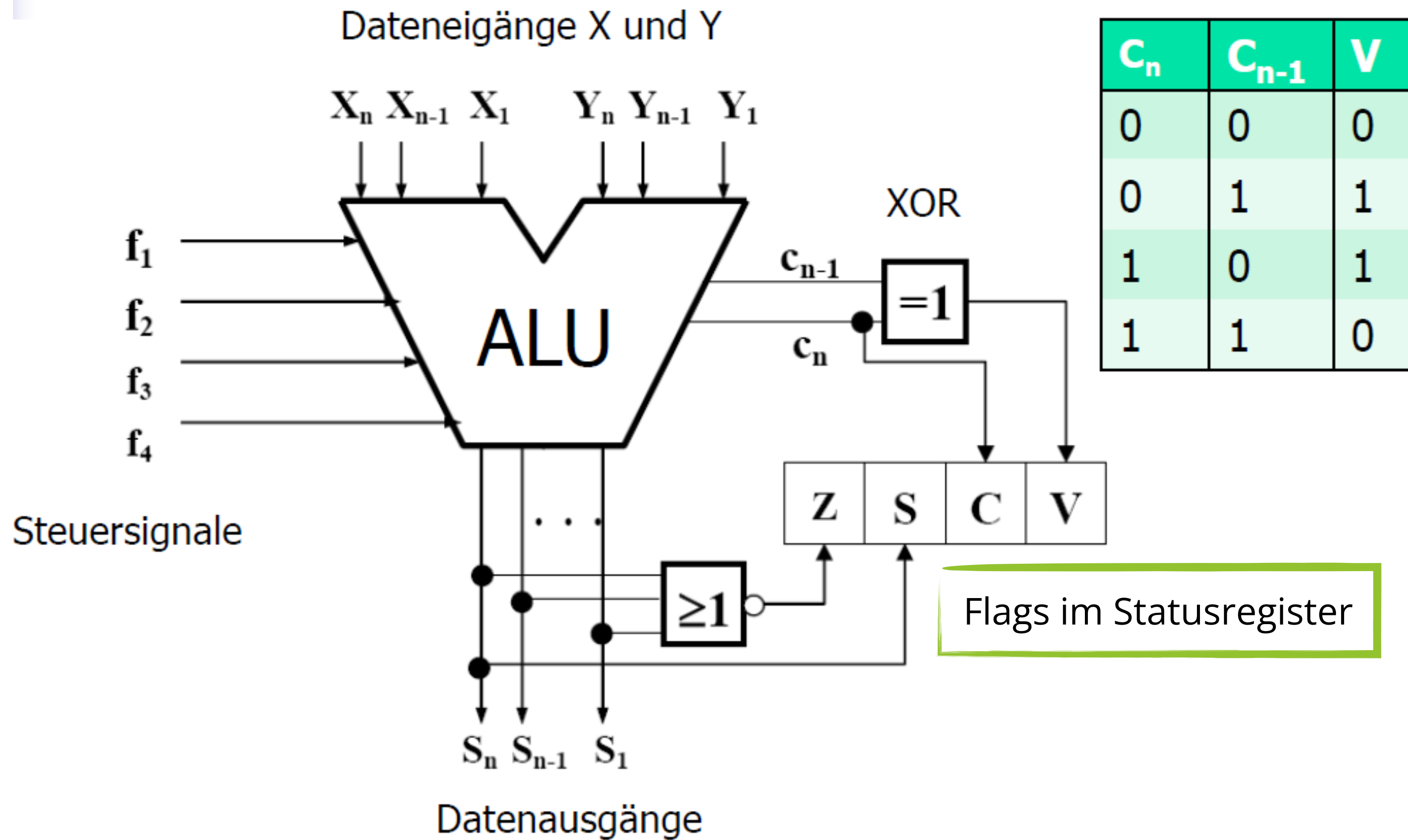

Halbaddierer (HA)

Wahrheitstabelle Halbaddierer:

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Summe:


$$S = \bar{A}B + A\bar{B}$$

(Exklusiv-Oder)




Carry:

$$C = AB$$


Symbol:

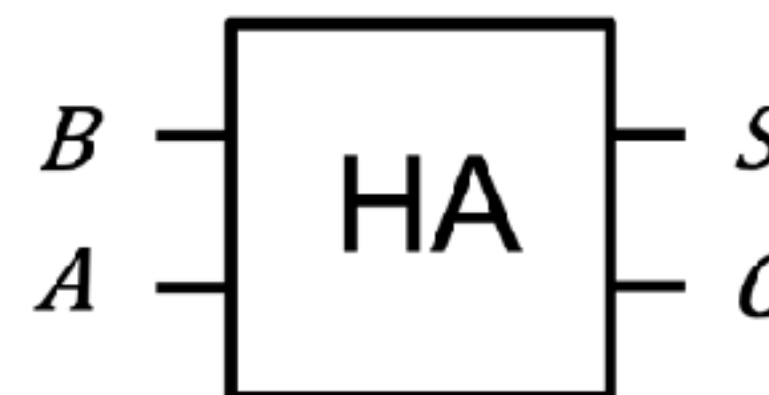


Implementierung:

   

Volladdierer/Full Adder (FA)

 

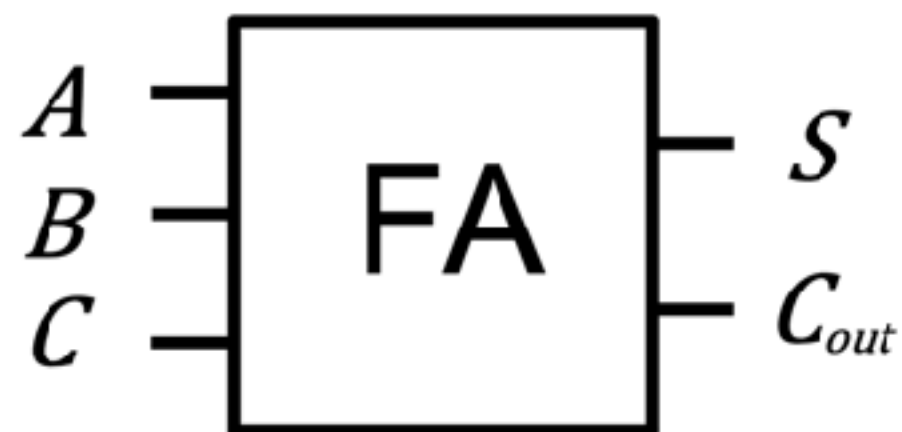Implementierung eines Volladdierers
mittels zweier Halbaddierer




Symbol

Wahrheitstabelle
des Volladdierers

C_{in}	A	B	S	C_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

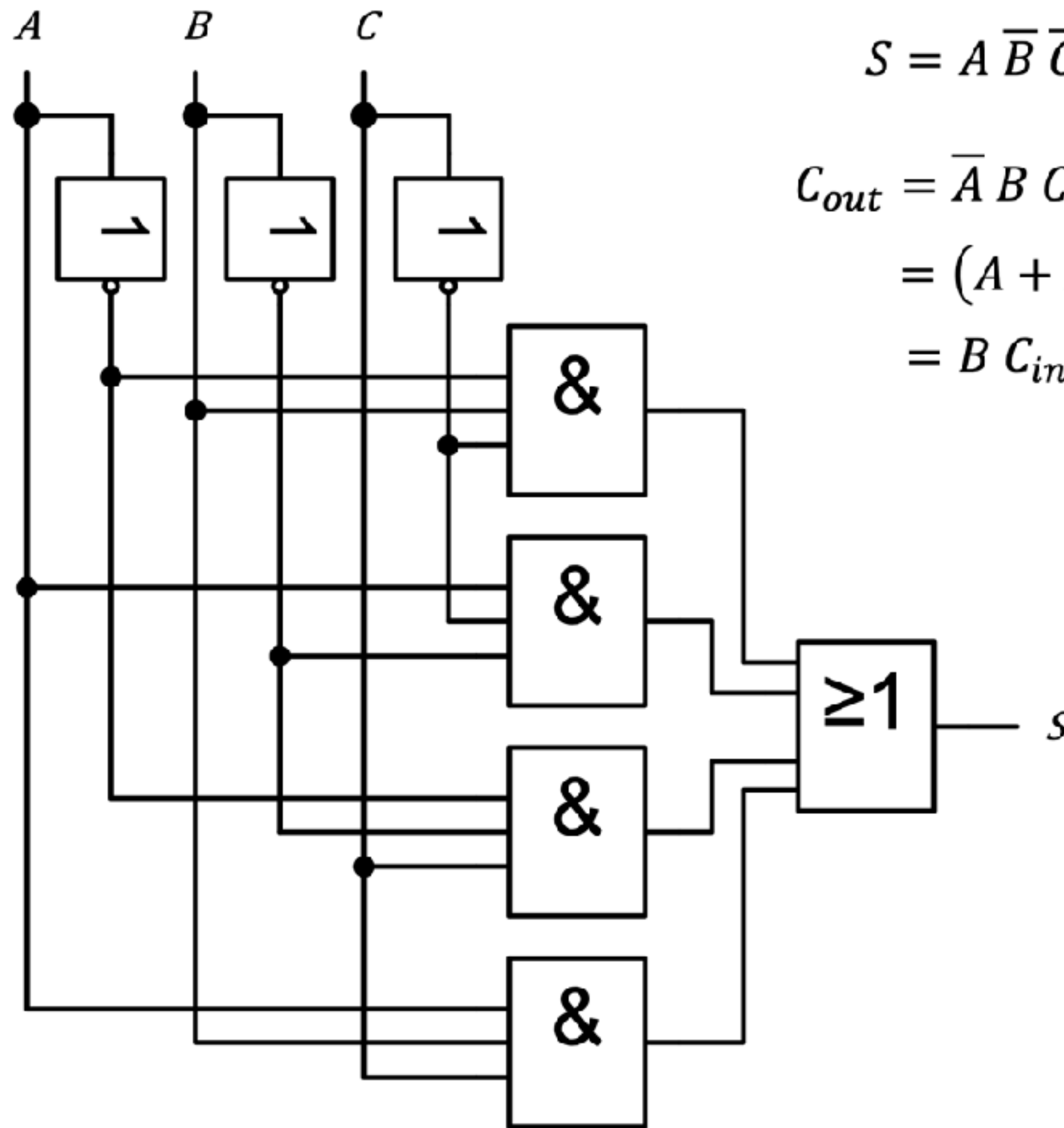
Optimierte Schaltung für einen Volladdierer



Laufzeit: 3 x Gatterlaufzeit (GLZ)

$$S = A \bar{B} \bar{C}_{in} + \bar{A} B \bar{C}_{in} + \bar{A} \bar{B} C_{in} + A B C_{in}$$
 
$$\begin{aligned} C_{out} &= \bar{A} B C_{in} + A \bar{B} C_{in} + A B \bar{C}_{in} + A B C_{in} \\ &= (A + \bar{A}) B C_{in} + A (B + \bar{B}) C_{in} + A B (C_{in} + \bar{C}_{in}) \\ &= B C_{in} + A C_{in} + A B \end{aligned}$$




2 x GLZ

Gesamt: **3** x GLZ



Serieller Addierer

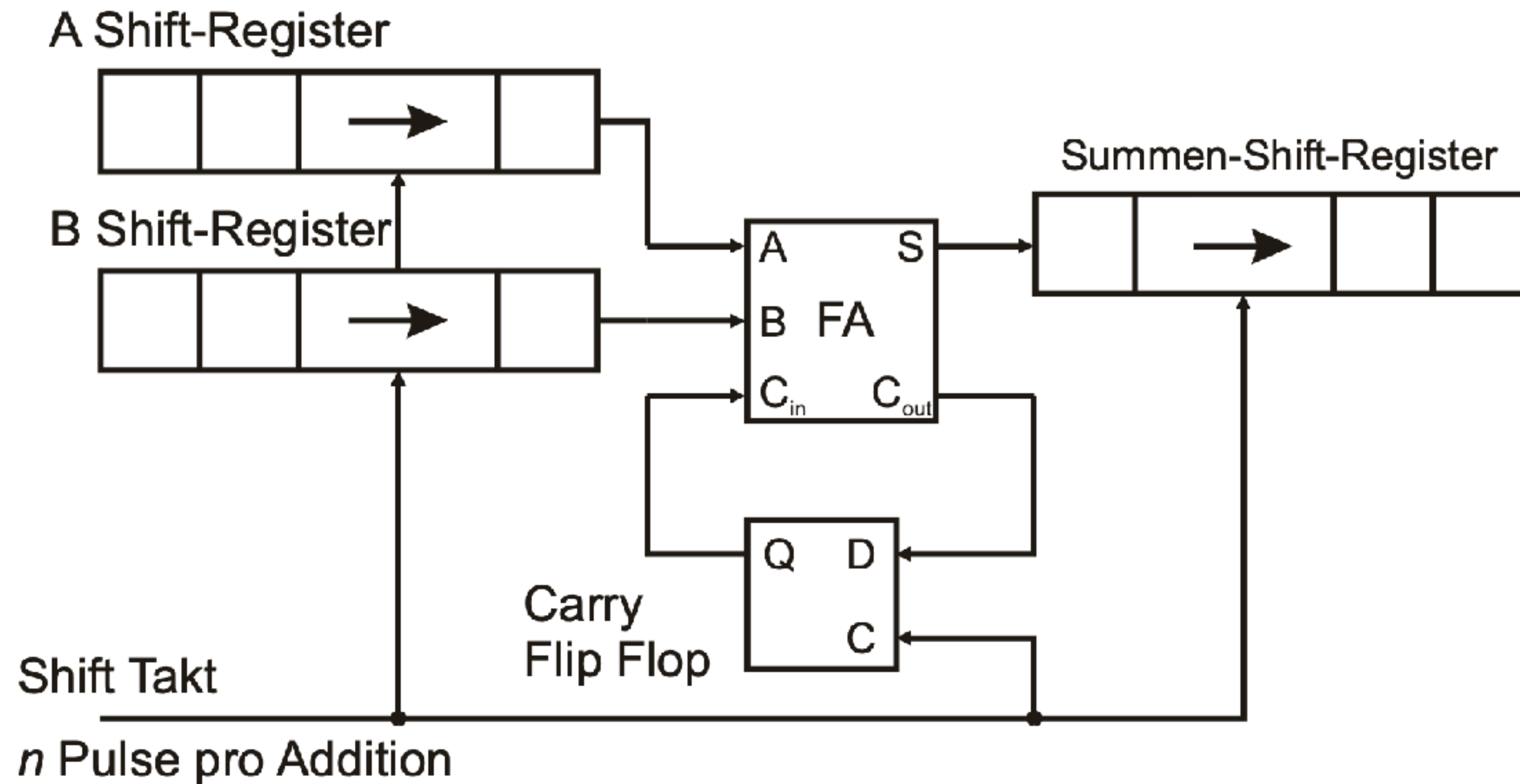


Rechenzeit: 3 GLZ pro Bit-Addition im FA x Anzahl Bits Datenwort

Bei 32 Bit Operanden gesamt 96 GLZ

Aufbau eines n-stelligen Parallel-Addierers

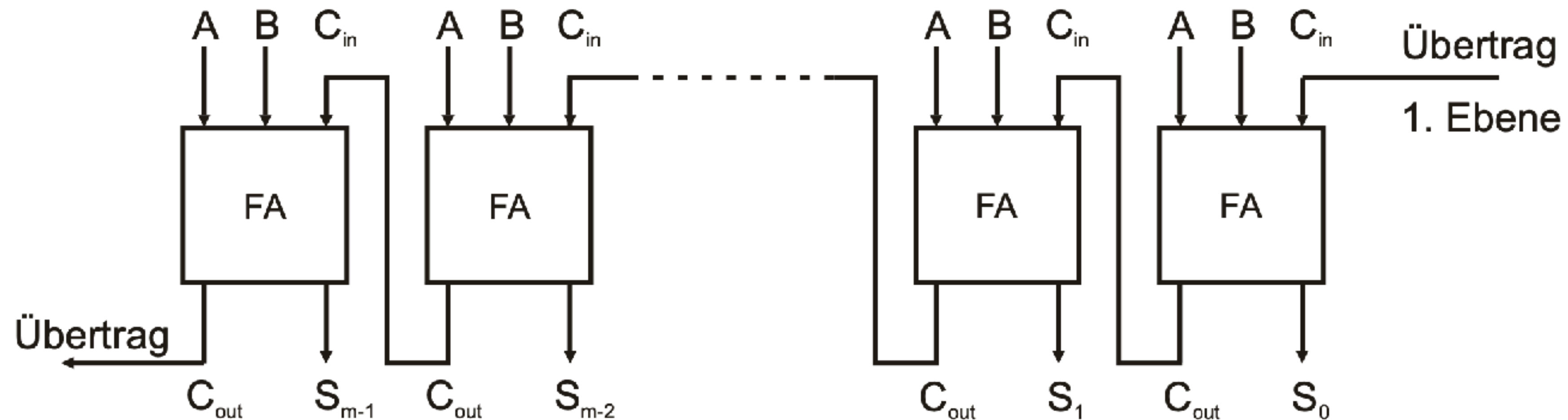
Auch Ripple Carry Adder genannt, da das Carry Bit durch die gesamte Breite durchläuft und Geschwindigkeit aufgrund Laufzeit vorgibt.



Rechenzeit: Stufen x 2 GLZ (Ripple Carry) + 1 x 3 GLZ (letzte Addition)

Bei 32 Bit Operanden gesamt 65 GLZ


Multiplikation

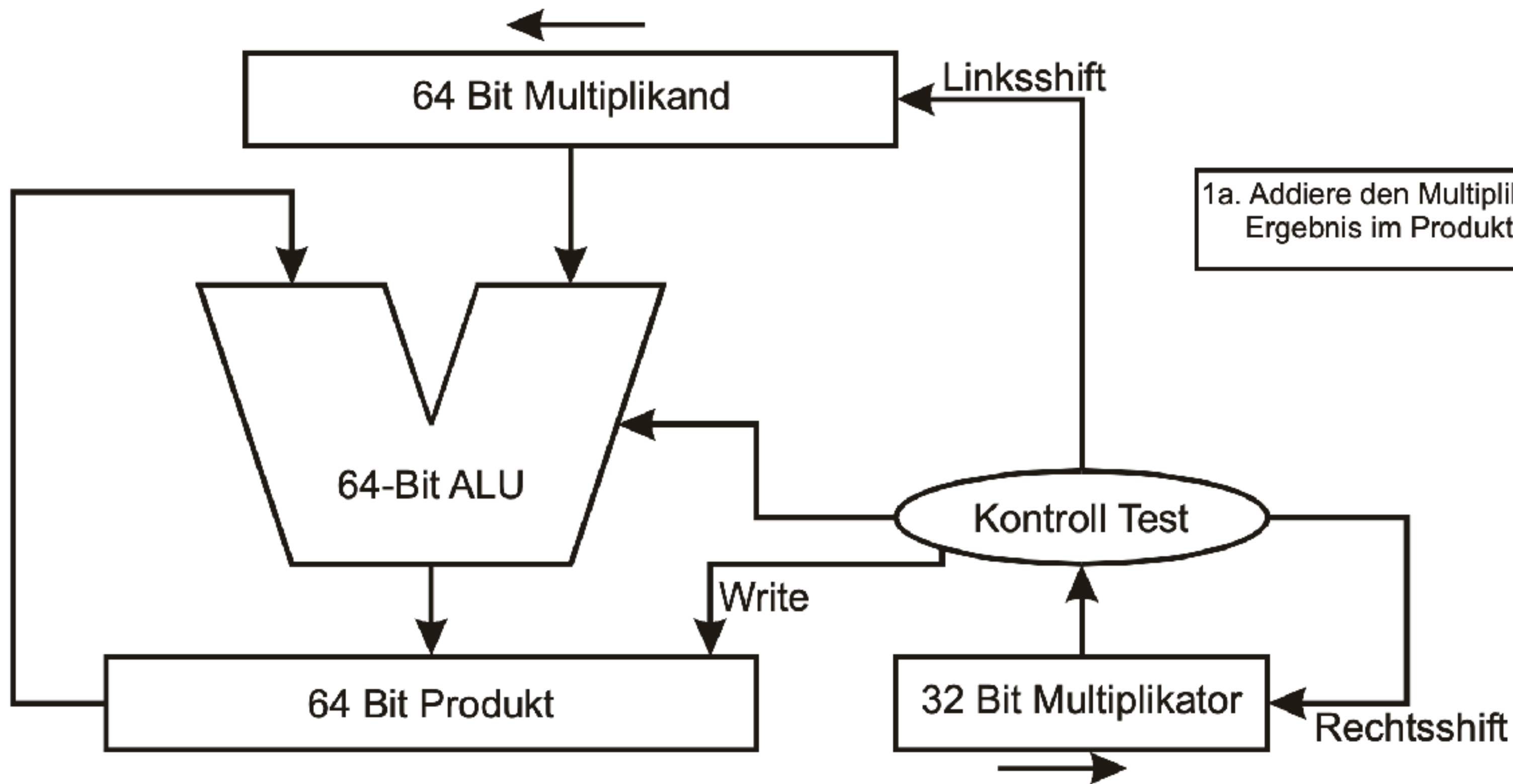


1a. Addiere den Multiplikand zum Produkt speichere das Ergebnis im Produktregister

2. Das Multiplikandenregister um 1 Bit nach links sichten

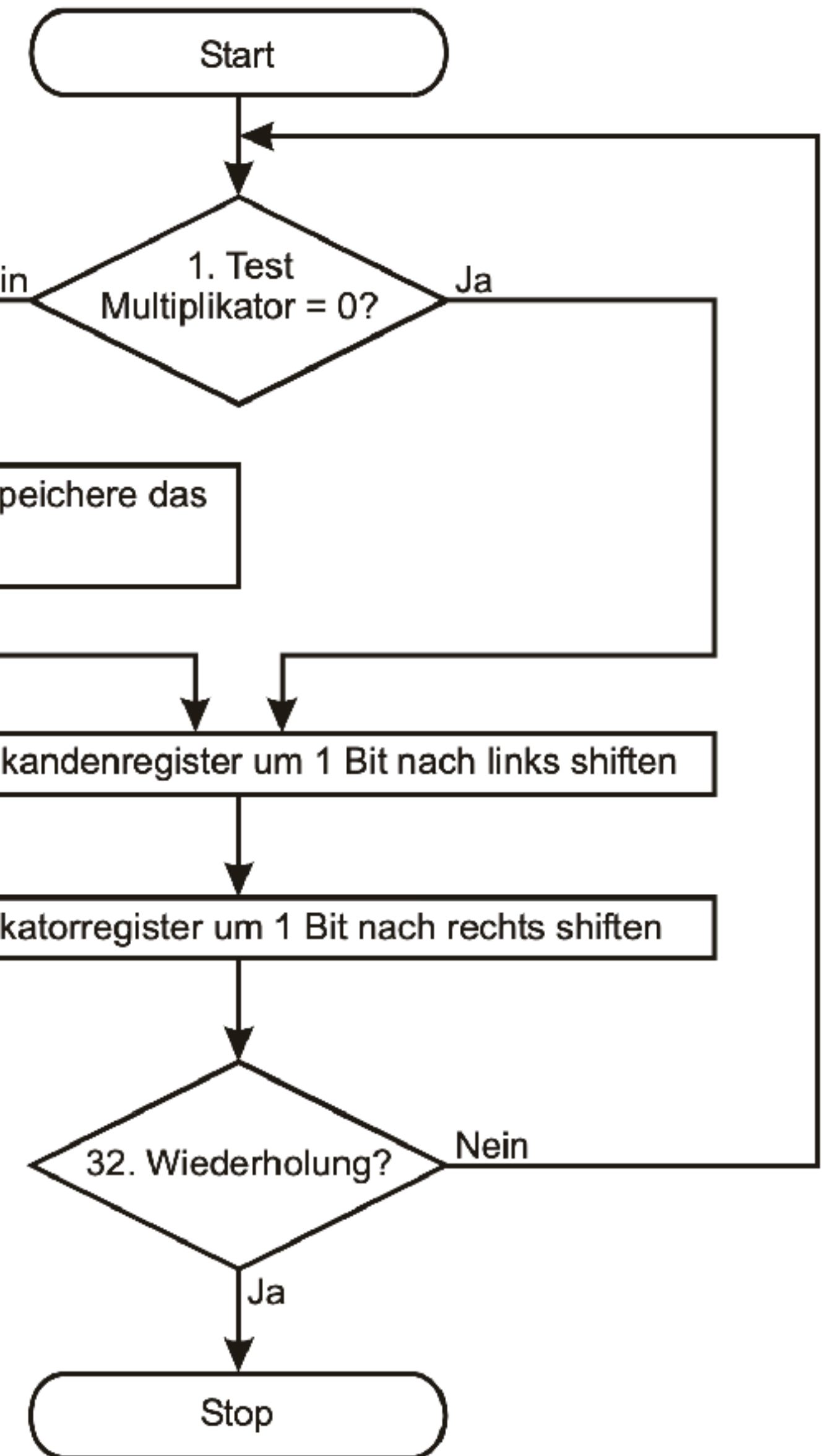3. Das Multiplikatorregister um 1 Bit nach rechts sichten




Multipliziererblock des MSP430

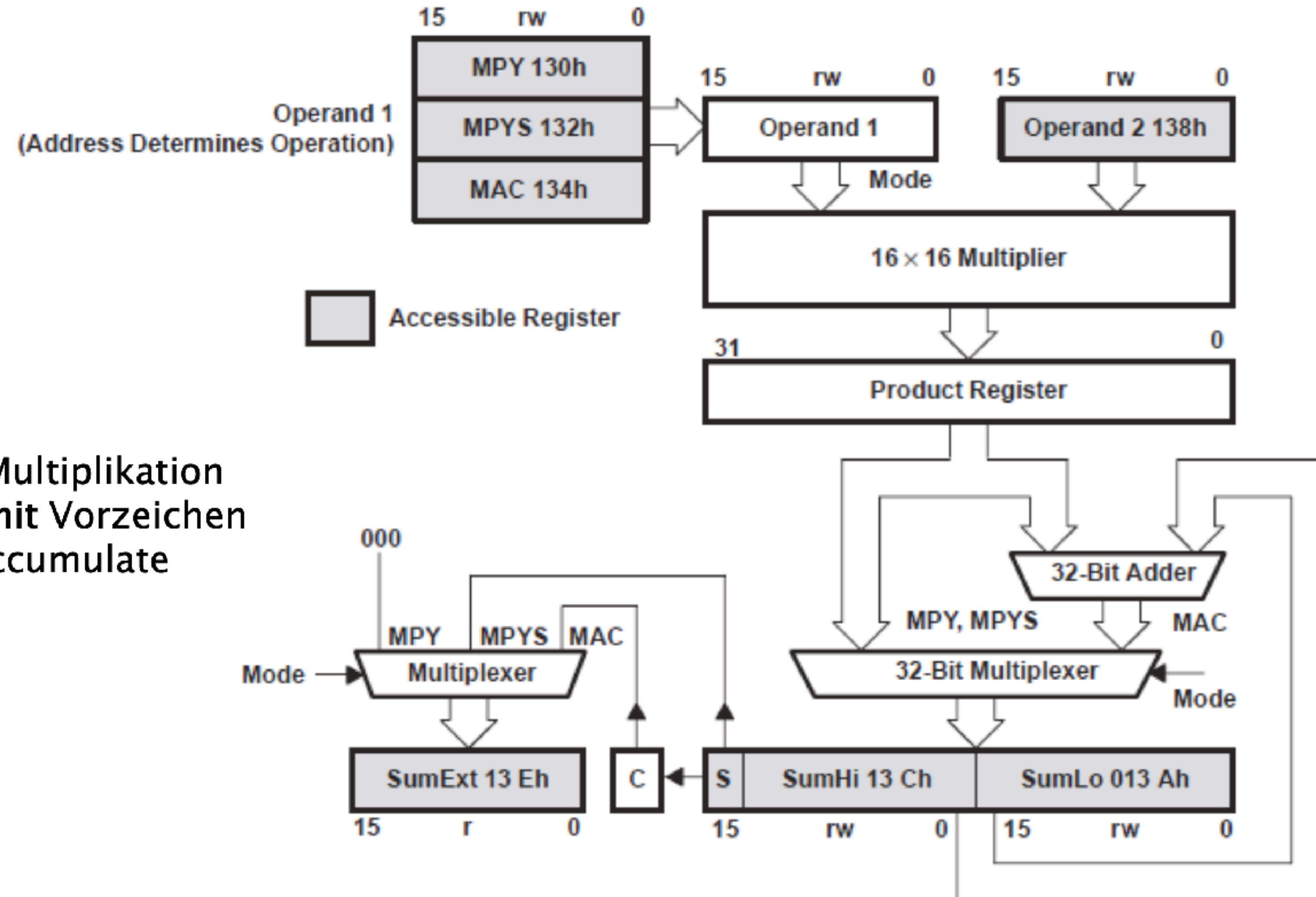

MPY: vorzeichenlose Multiplikation
 MPYS: Multiplikation mit Vorzeichen
 MAC: Multiply-and-Accumulate



Division

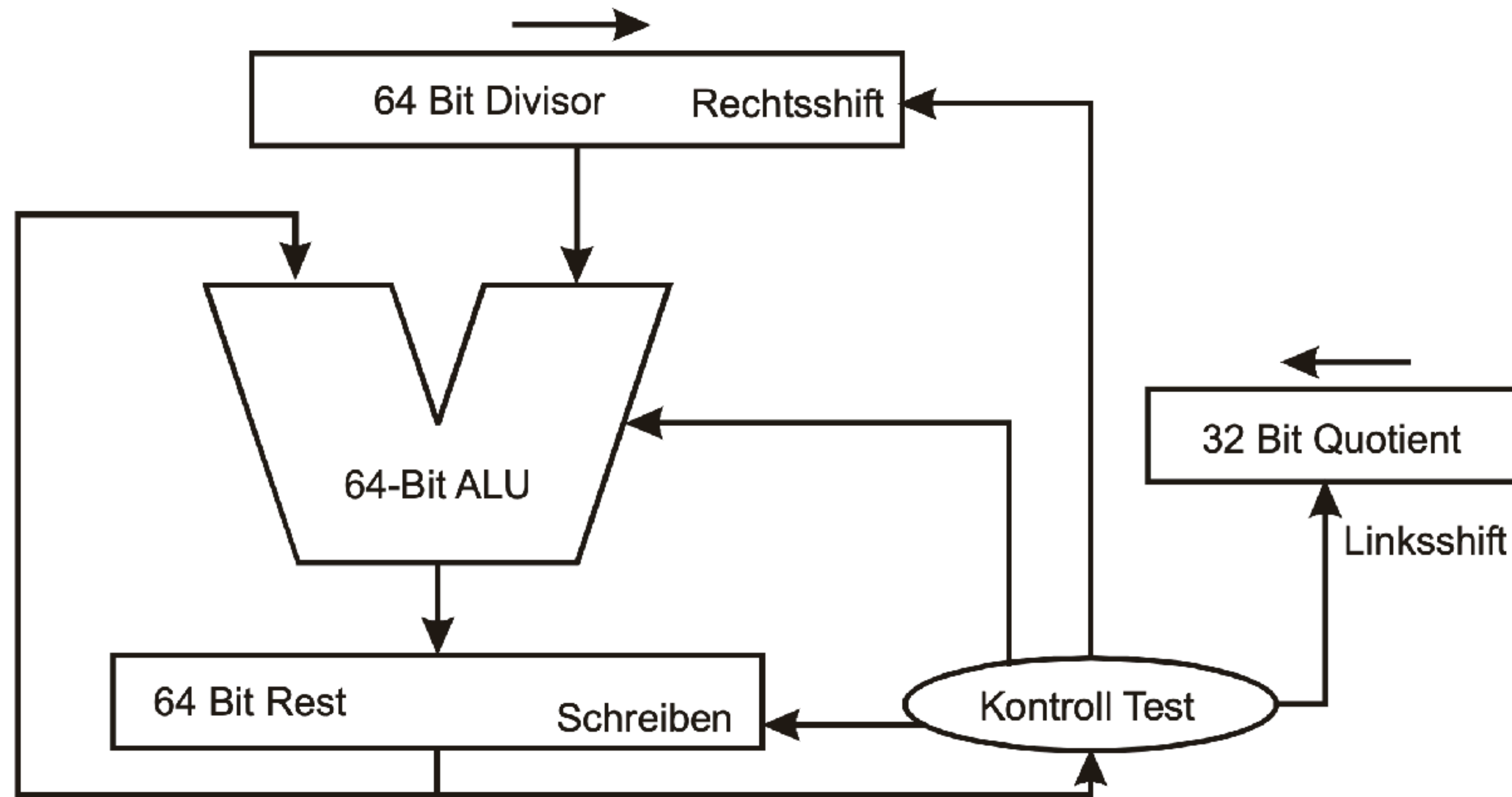

Aufgabe — ALU

1. Eine einfache ALU ist mit Logikgattern zu entwerfen:
 - a) Nutzen Sie zuerst mehrere Volladdierer (VA) zur Realisierung der Addition zweier 4-Bit Operanden.
 - b) Erweitern Sie den 4-Bit Addierer zu einer 4-Bit ALU, welche auch eine Subtraktion ausführen kann. Über das Steuersignal $\text{command} = \overline{\text{add/sub}}$ soll die entsprechende Operation ausgeführt werden.
 - c) Fügen Sie der Schaltung ein Statusregister mit den Flags **V**, **C** und **S** hinzu.
2. Entwerfen Sie ausgehend vom schriftlichen Multiplikationsschema eine Schaltung die zwei vorzeichenlose 4-Bit Zahlen multipliziert:
 - a) Wie funktioniert die schriftliche Multiplikation Binärer Zahlen? Wie viele Bits kann das vollständige Produkt umfassen?
 - b) Entwerfen Sie eine geeignete Multipliziererezelle (MC), die die Operation für eine Ziffer in der Produktmatrix realisiert.
 - c) Entwerfen Sie einen kompletten 4×4 Feldmultiplizierer unter Nutzung dieser Multipliziererezelle.



Aufgabe — ALU

3. Gegeben sei eine **8-Bit**-Akkumulator-Architektur. Das Rechenwerk arbeitet im 2er-Komplement und bildet die üblichen Flags (Zero, Sign, Carry, Overflow).
- a) Die Ergebnisse und die Flags nach der Addition folgender Wertpaare mit Hilfe des ADD-Befehls sind zu berechnen:
- i. $27_{16} + 6C_{16}$
 - ii. $E6_{16} + 1C_{16}$
 - iii. $43_{16} + 84_{16}$
 - iv. $9A_{16} + 66_{16}$
- b) Wann sind Ergebnisse in vorzeichenloser oder in vorzeichen-behafteter Interpretation von einer Bereichsüberschreitung betroffen? Wie kann das an den Flags abgelesen werden?



Aufgaben — ALU

4. Gegeben sei eine **8-Bit-Akkumulator-Architektur**, die über einen byteweise adressierten Speicher mit 10 Bit Adressraum verfügt. Das Rechenwerk arbeitet im 2er-Komplement und bildet die üblichen Flags. Datenworte werden in **Big Endian** abgelegt.

Mnem.	Maschinencode	Beschreibung	Aktualisierte Flags																				
JPf L	00<f:2><0:4>	Bedingter Sprung bei gesetztem Bedingungsflag.	—																				
JNf L	01<f:2><0:4>	Bedingter Sprung bei nicht gesetztem Bedingungsflag.	—																				
JMP L	1000 00<0.hi:2>, <0.lo:8>	Unbedingter Sprung.	—																				
<ul style="list-style-type: none"> Die Assemblermnemoniken verwenden benannte Sprungmarken (Label). Die Sprungziele sind PC-relativ und bestimmen sich aus dem im 2er-Komplement vorliegenden, vorzeichenbehafteten Sprungoffset O relativ zur Adresse des regulären Folgebefehls. Das den Sprung bedingende Flag ist wie folgt kodiert: <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Z</td> <td>00</td> <td>–</td> <td>Zero</td> <td>Null als Ergebnis.</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>01</td> <td>–</td> <td>Carry</td> <td>Auslaufender Übertrag.</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>10</td> <td>–</td> <td>Overflow</td> <td>Arithmetischer Überlauf (vorzeichenbehaftet).</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>11</td> <td>–</td> <td>Sign</td> <td>Negatives Ergebnis.</td> </tr> </table> 				Z	00	–	Zero	Null als Ergebnis.	C	01	–	Carry	Auslaufender Übertrag.	V	10	–	Overflow	Arithmetischer Überlauf (vorzeichenbehaftet).	S	11	–	Sign	Negatives Ergebnis.
Z	00	–	Zero	Null als Ergebnis.																			
C	01	–	Carry	Auslaufender Übertrag.																			
V	10	–	Overflow	Arithmetischer Überlauf (vorzeichenbehaftet).																			
S	11	–	Sign	Negatives Ergebnis.																			
NOT	1000 0100	$A \leftarrow \bar{A}$	Invertiere Akkumulator bitweise. Z, S																				
INC	1000 0110	$A \leftarrow A + 1$	Inkrementiere Akkumulator. Z, C, V, S																				
LD [P]	1100 00<P.hi:2>, <P.lo:8>	$A \leftarrow \langle P \rangle$	Lade Akkumulator mit Speicherwert an Adresse P. —																				
ST [P]	1100 01<P.hi:2>, <P.lo:8>	$\langle P \rangle \leftarrow A$	Kopiere Akkumulator an Speicherplatz mit Adresse P. —																				
ADD [P]	1100 10<P.hi:2>, <P.lo:8>	$A \leftarrow A + \langle P \rangle$	Addiere Speicherwert an Adresse P zum Akkumulator. Z, C, V, S																				
ADC [P]	1100 11<P.hi:2>, <P.lo:8>	$A \leftarrow A + \langle P \rangle + C$	Addiere Speicherwert und Carry-Flag zum Akkumulator. Z, C, V, S																				



Aufgaben — ALU

Fortsetzung Aufgabe 4:

- a) Wie groß ist der maximal adressierbare Speicherbereich?
- b) Disassemblieren Sie den Maschinencodebefehl 00_{16} . Welche Auswirkungen hat er? Welche alternative Bezeichnung für den Befehl bietet sich an?
- c) Die **16-Bit** Variablen a und b liegen ab der Adresse $0x200$, bzw. $0x202$ im Speicher. Schreiben Sie ein Programm, das $c = a + b$ berechnet und das Ergebnis c im Speicher auf Adresse $0x204$ ablegt. Geben Sie sowohl den Befehl als auch den hexadezimalen Maschinencode an.
- d) Wie kann der Befehl ADC [$0x202$] durch andere Befehle abgebildet werden, wenn er nicht zur Verfügung steht?
- e) Erweitern Sie die Lösung so, dass $c = |a + b|$ berechnet wird.



