

Rechnerstrukturen und -organisation

Rechenwerk


Rainer G. Spallek

TU Dresden, 28.01.2021



Gliederung

 
- 1 Zielstellung
- 2 Bit-Slice Architektur
- 3 Architekturbeispiele
- 4 Zusammenfassung



1 Zielstellung


- Kennenlernen eines einfachen Rechenwerkes mit paralleler Verarbeitung.
- Wie können verschiedene Befehle durch einfache Steuergrößen realisiert werden.
- Welche Befehle sind mit einer einfachen Architektur möglich.
- Worin unterscheiden sich hochkomplexe Rechenwerke von dieser Architektur.

 2 Bit-Slice Architektur Zelle eines einfachen Rechenwerkes



f_3	f_2	f_1	f_0	s	Befehl
0	0	0	-	$s = a$	TFR
0	0	1	0	$s = a$	TFR
0	0	1	1	$s = a + 1$	INC
0	1	0	-	$s_v = a_v \oplus b_v$	XOR
0	1	1	0	$s = a + b$	ADD
0	1	1	1	$s = a + b + 1$	ADD, INC
1	0	0	-	$s_v = \overline{a_v \oplus b_v}$	XNOR
1	0	1	0	$s = a + \bar{b} = a - b - 1$	SUB, DEC
1	0	1	1	$s = a + \bar{b} + 1 = a - b$	SUB
1	1	0	-	$s_v = \bar{a}_v$	NOT
1	1	1	0	$s = a - 1$	DEC
1	1	1	1	$s = a$	TFR

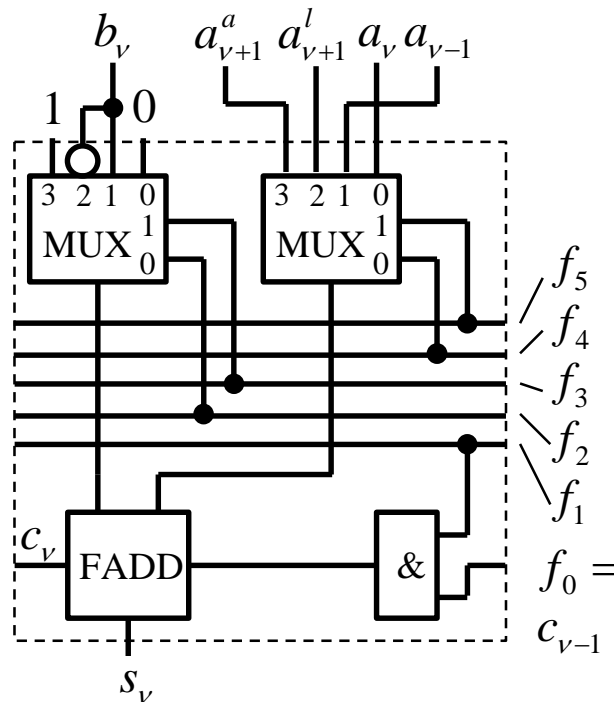
Zelle eines einfachen Rechenwerkes mit Shift-Befehlen



f_5	f_4	f_3	f_2	f_1	f_0	s ($v = 0, \dots, n-1$)	Befehl
0	0	0	0	0	0	$s_v = a_v$	TFR
0	1	0	0	0	0	$s_v = a_{v-1}, a_{-1} = 0$	LSL
1	0	0	0	0	0	$s_v = a_{v+1}^l, a_n^l = 0$	LSR
1	1	0	0	0	0	$s_v = a_{v+1}^a, a_n^a = s_{n-1}$	ASR
\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots

TFR transfer
 LSL logical shift left
 LSR logical shift right
 ASR arithmetical shift right


Bit-Slice Rechenwerk (Bit-Scheiben)

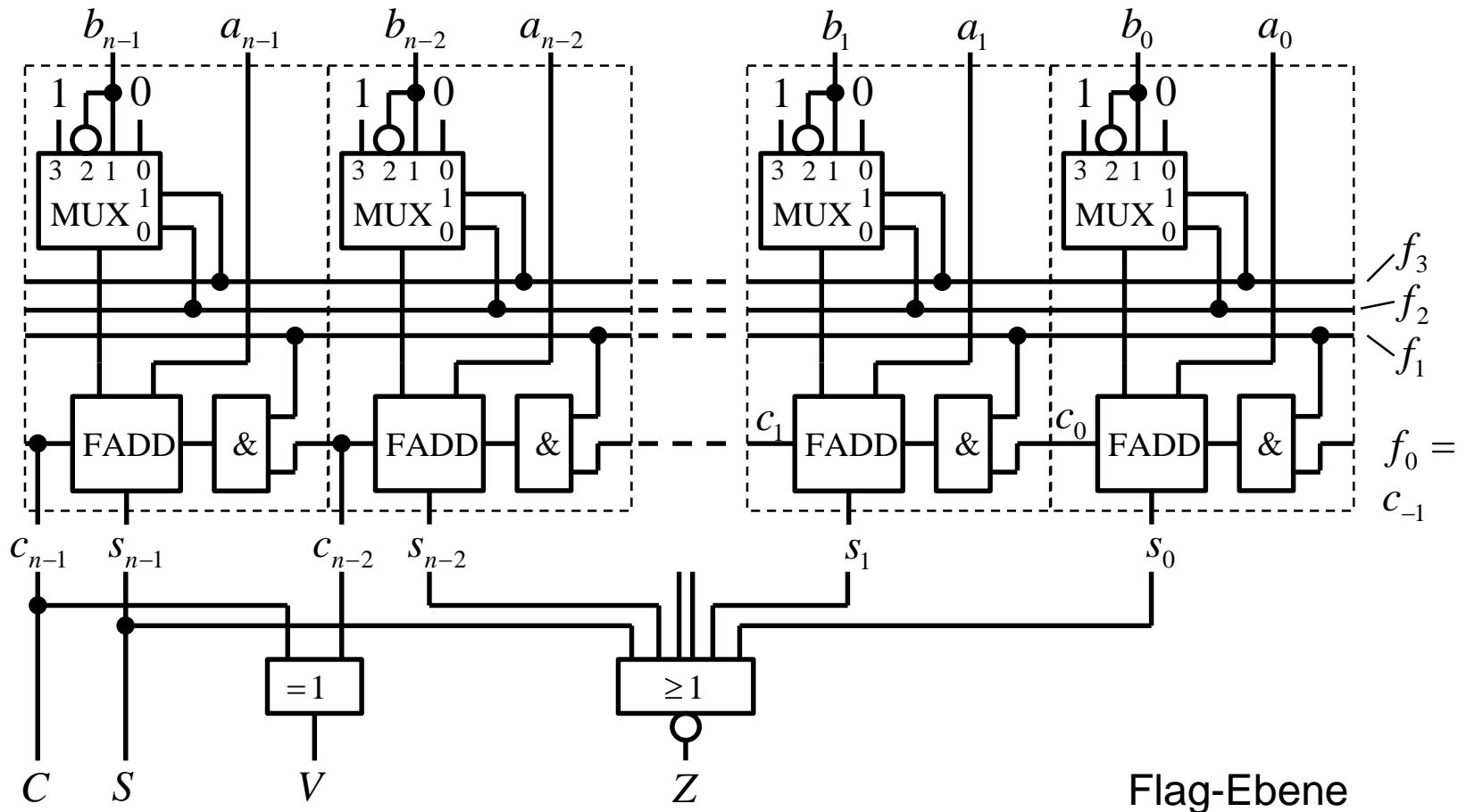

3 Rechenwerk Architekturbeispiele


- CPU AMD Bulldozer
- CPU Intel Sandy-Bridge
- GPU

AMD Bulldozer-Modul

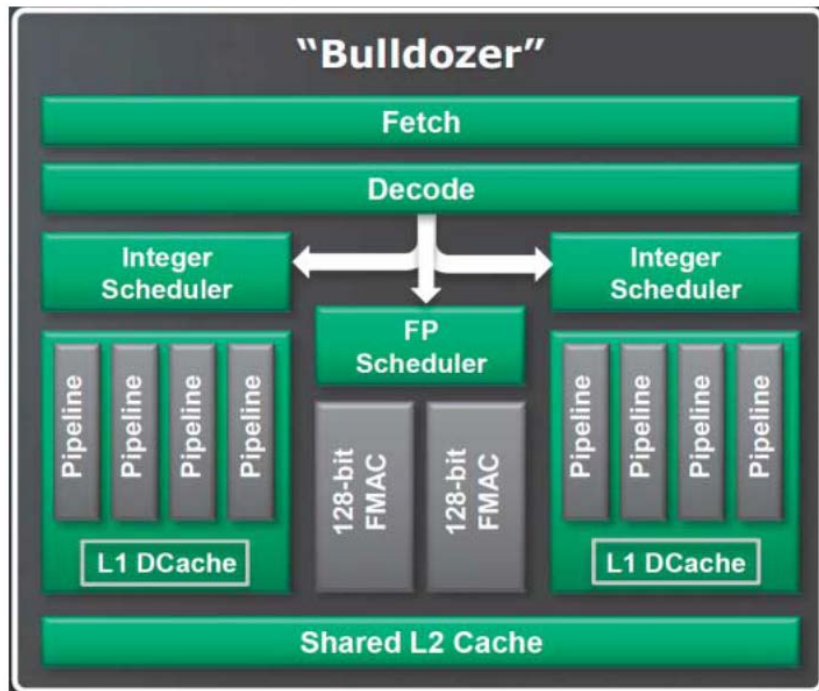


AMD Bulldozer-Modul: c't 2011, Heft 11, Seite 189

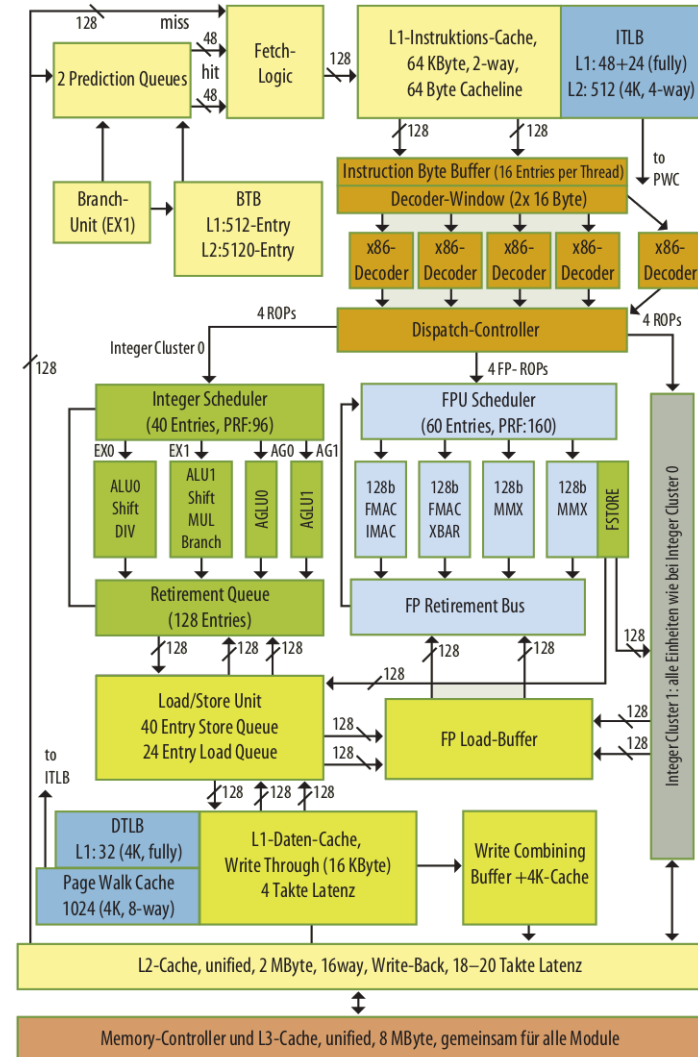AMD Bulldozer-Modul: c't 2011, Heft 25, Seite 161




Intel Sandy-Bridge

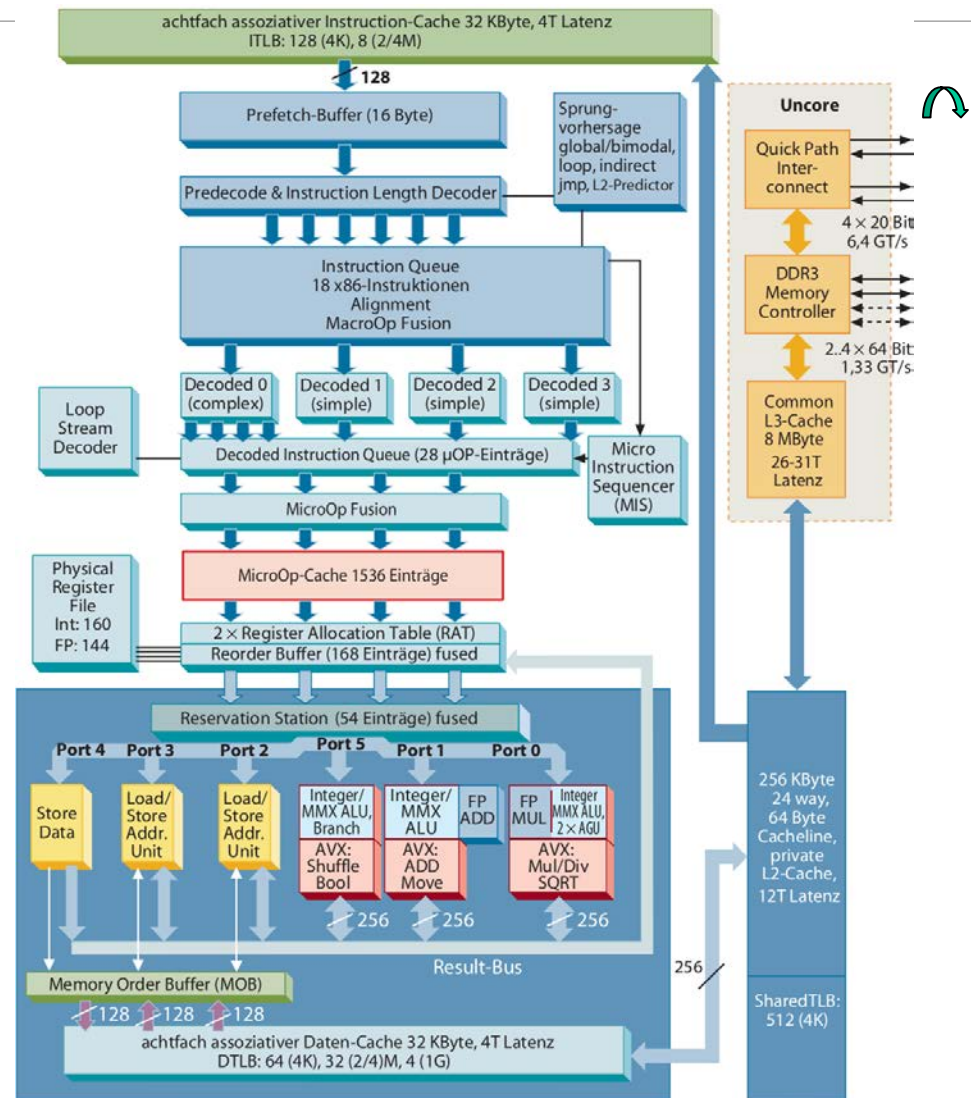

Intel Sandy-Bridge: c't 2011, Heft 23, Seite 138


GPU

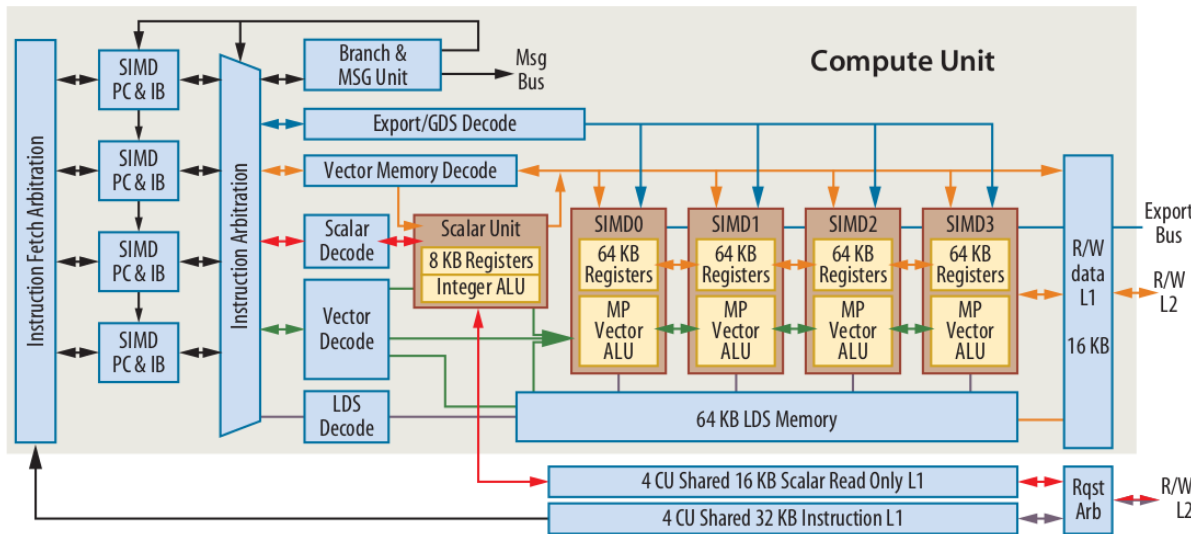

GDS: Global Data Share PC: Program Counter IB: Instruction Buffer LDS: Local Data Share

AMD GCN-Architektur: c't 2011, Heft 15, Seite 27

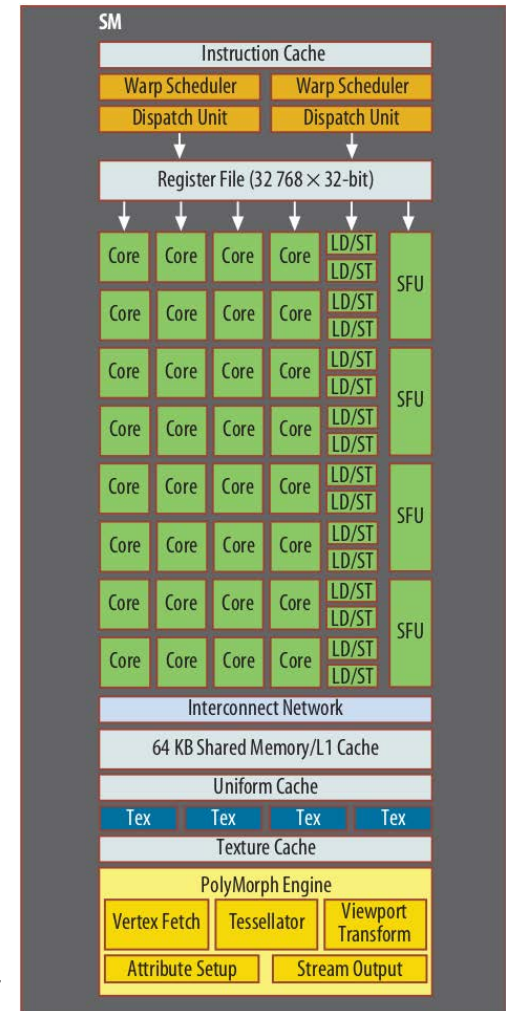NVIDIA Fermi-SM: c't 2010, Heft 9, Seite 107



4 Zusammenfassung

- Für die Realisierung eines einfachen Rechenwerkes reichen FADD, AND und MUX aus.
- Bit-Slice-Architektur: Die Realisierung der Operationen für eine Bit-Stelle kann durch einfache Zusammenschaltung auf beliebig viele Bit-Stellen erweitert werden.
- Die Übertragsweiterleitung geht durch alle Bit-Stellen.
- Die Flags der Operation können sofort mit der Operation selbst gebildet werden.
- Alle wesentlichen Operationen sind realisierbar: ADD, SUB, INC, DEC, XOR, XNOR, NOT, TFR, LSL, LSR, ASR.
- Alle anderen Operationen lassen sich durch Befehlsfolgen realisieren.